

Pannon Egyetem

Képfeldolgozás és Neuroszámítógépek Tanszék



Digitális Rendszerek és Számítógép Architektúrák

4. előadás: Vezérlő egységek

Előadó: Vörösházi Zsolt

voroshazi@vision.vein.hu

Jegyzetek, segédanyagok:

- Könyvfejezetek:

- <http://www.knt.vein.hu>

- ⇒ Oktatás ⇒ Tantárgyak ⇒ Digitális
Rendszerek és Számítógép Architektúrák
(chapter05.pdf)

- Fóliák, óravázlatok .ppt (.pdf)

- Feltöltésük folyamatosan

Vezérlő egységek általánosan

- A számítógép vezérlési funkcióit ellátó *szekvenciális* egység.
- **Feladata:** az operatív tárban lévő gépi kódú utasítások értelmezése, részműveletekre bontása, és a szekvenciális (sorrendi) hálózat egyes funkcionális részeinek vezérlése (vezérlőjel- és cím-generálás)
- Vezérlő egység tervezési lépései:
 - megfelelő technológia, és rendszerkomponensek kiválasztása
 - komponensek összekapcsolása a működési sorrendnek megfelelően
 - RTL leírás alkalmazása az akciók ill. adatátvitel pontos leírására
 - adatút (data-path) megtervezése (*legfontosabb!*)
 - kívánt vezérlő jelek azonosítása, meghatározása

Adatút (Data-path) tervezés szempontjai

- Gazdaságosság (költség)
- Interfész szükséglet (protokollok)
- Sebesség
- Energia (disszipált teljesítmény)
- Dinamikai tartomány (számrendszerek)
- Rugalmasság (többcélúság)
- Kezelhetőség (probléma, hiba során)
- Környezet (pl. ipari v. irodai használat?)

Vezérlő egységek fajtái:

- Huzalozott (klasszikus módszerrel):
 - Mealy-modell,
 - Moore-modell (Példa: FIR szűrő tervezése – FSM állapotgép segítségével).
 - Multiplexeres / késlelteteses / Shift-regiszteres megvalósítások
- Mikroprogramozott (reguláris vezérlési szerkezettel):
 - Horizontális mikrokódos vezérlő,
 - Vertikális mikrokódos vezérlő.
- Programozható logikai eszközök (PLD):
 - PLA, PAL, PROM, CPLD,
 - FPGA!


Kombinációs hálózatok

- **(K.H.) Kombinációs logikai hálózatról** beszélünk: ha a mindenkori kimeneti kombinációk értéke csupán a bemeneti kombinációk pillanatnyi értékétől függ (tároló „kapacitás”, vagy memória nélküli hálózatok).



Sorrendi hálózatok:

- **(S.H.) Sorrendi (szekvenciális) logikai hálózatról** beszélünk: ha a mindenkori kimeneti kombinációt, nemcsak a pillanatnyi bemeneti kombinációk, hanem a korábban fennállt bemeneti kombinációk és azok sorrendje is befolyásolja. (A *szekunder /másodlagos kombinációk* segítségével az ilyen hálózatok képessé válnak arra, hogy az ugyanolyan bemeneti kombinációkhoz más-más kimeneti kombinációt szolgáltatassanak, attól függően, hogy a bemeneti kombináció fellépésekor, milyen értékű a szekunder kombináció, pl. a State Register tartalma)

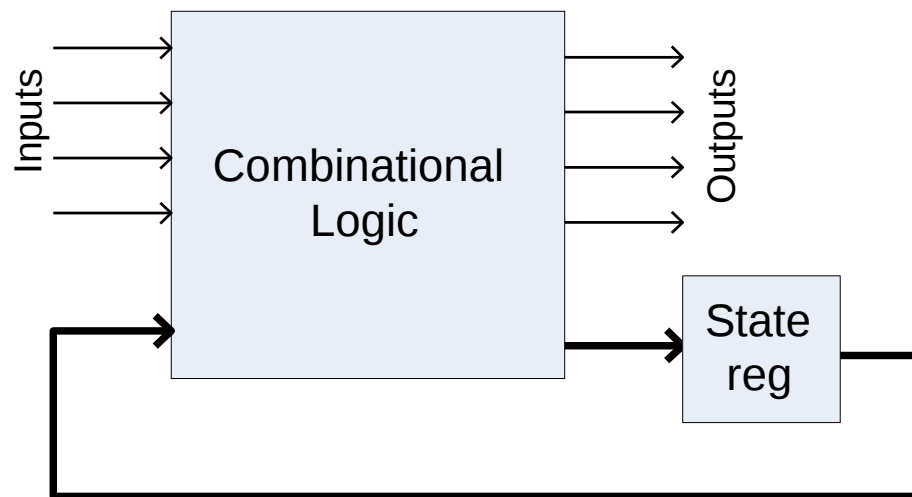

Vezérlő egységek
alapjául szolgáló
hálózat!

Időzítő – vezérlő egység:

- Az időzítő (ütemező) határozza meg a vezérlő jelek előállításának *sorrendjét*.
- Egy időzítő-vezérlő egység általános feladata az egyes funkciók megvalósítását végző áramkörü elemek (pl. ALU, memória elemek) összehangolt működésének biztosítása.
- Az időzítő-vezérlő áramkörök **szekvenciális rendszerek** – mivel az áramkörü egységek tevékenységének egymáshoz viszonyított *időbeli sorrendiségét* biztosítják – melyek az aktuális *kimenet* értékét a *bemenet*, és az *állapotok* függvényében határozzák meg.

Az időzítő-vezérlő lehet:


- **huzalozott:** áramkörökkel, *dedikált* összeköttetésekkel fizikailag megvalósított (Mealy, Moore, MUX-os modellek alapján, illetve programozható PLD-k)
- **mikroprogramozott:** az adatútvonal (data-path) vezérlési pontjait memóriából (ROM) kiolvasott *vertikális-* vagy *horizontális-*mikrokódú utasításokkal állítják be



Huzalozott vezérlő egységek

 1.) Mealy-modell

- A sorrendi hálózatok egyik alapmodellje. Késleltetés: a kimeneten az eredmény véges időn belül jelenik meg! Korábbi értékek visszacsatolódnak a bemenetre: kimenetek nemcsak a bemenetek pillanatnyi, hanem a korábbi állapotoktól is függenek. Problémák merülhetnek fel az állapotok és bemenetek közötti szinkronizáció hiánya miatt (változó hosszúságú kimenetet - dekódolás). Ezért alkalmazzuk legtöbbször a második, Moore-féle automata modellt.
- Három halmaza van: (Visszacsatolni az állapotregisztert a késleltetés miatt kell)
 - X – a bemenetek,
 - Z – a kimenetek,
 - Y – az állapotok halmaza.
- Két leképezési szabály a halmazok között:
 - $\delta(X_n, Y_n) \rightarrow Y_{n+1}$: következő állapot fgv.
 - $\mu(X_n, Y_n) \rightarrow Z_n$: kimeneti fgv.



2.) Moore-modell

- A kimenetek közvetlenül csak a pillanatnyi állapottól függenek (bemenettől függetlenek). Tehát a kimenetet nem a bemenetekhez, hanem az állapotoknak megfelelően szinkronizáljuk.


- Három halmaza van:

- X – a bemenetek,
- Z – a kimenetek,
- Y – az állapotok halmaza.

Input $\Rightarrow$ Next-State $\Rightarrow$ Present-State $\Rightarrow$ Output

- Két leképezési szabályok

 - $\delta(X_n, Y_n) \rightarrow Y_{n+1}$: köv. állapot fgv.
- $\mu(Y_n) \rightarrow Z$: kimeneti fgv.





Adatút (data-path) tervezése FIR szűrőhöz


Adatút tervezés - FIR szűrő

- **FIR = Finite Impulse Response** szűrővel egy digitális rendszerben könnyen kiszámíthatók pl. skaláris/ *belső szorzat*, mátrixműveletek stb. Alkalmazzák a digitális jelfeldolgozásban (DSP) áteresztő szűrőknél. **Feladat:** tervezzünk egy FIR szűrőt, amely 25 együtthatót képes kezelni, és a kimenetét képező eredményt a következő egyenlettel kapjuk meg:

$$output = \sum_{i=0}^{24} S_i \times C_i$$

- ahol S_i a bemeneti adatfolyam i . mintája, ill. C_i az i . konstans értéke. A/D konverterrel állítja elő a mintákat, ill. D/A konverterrel alakítja vissza analóg jellé, további feldolgozás szempontjából elfogadható formába. Minden egyes mintát meg kell szorozni a neki megfelelő együtthatóval (koefficiens), majd a szorzatokat össze kell adni. Egyenként 25 mintát veszünk késleltetve, (elvileg 25 különböző szorzó áramkör kellene). De ezt a feladatot a MAC egység látja el.


Példa: FIR szűrő - feldolgozás

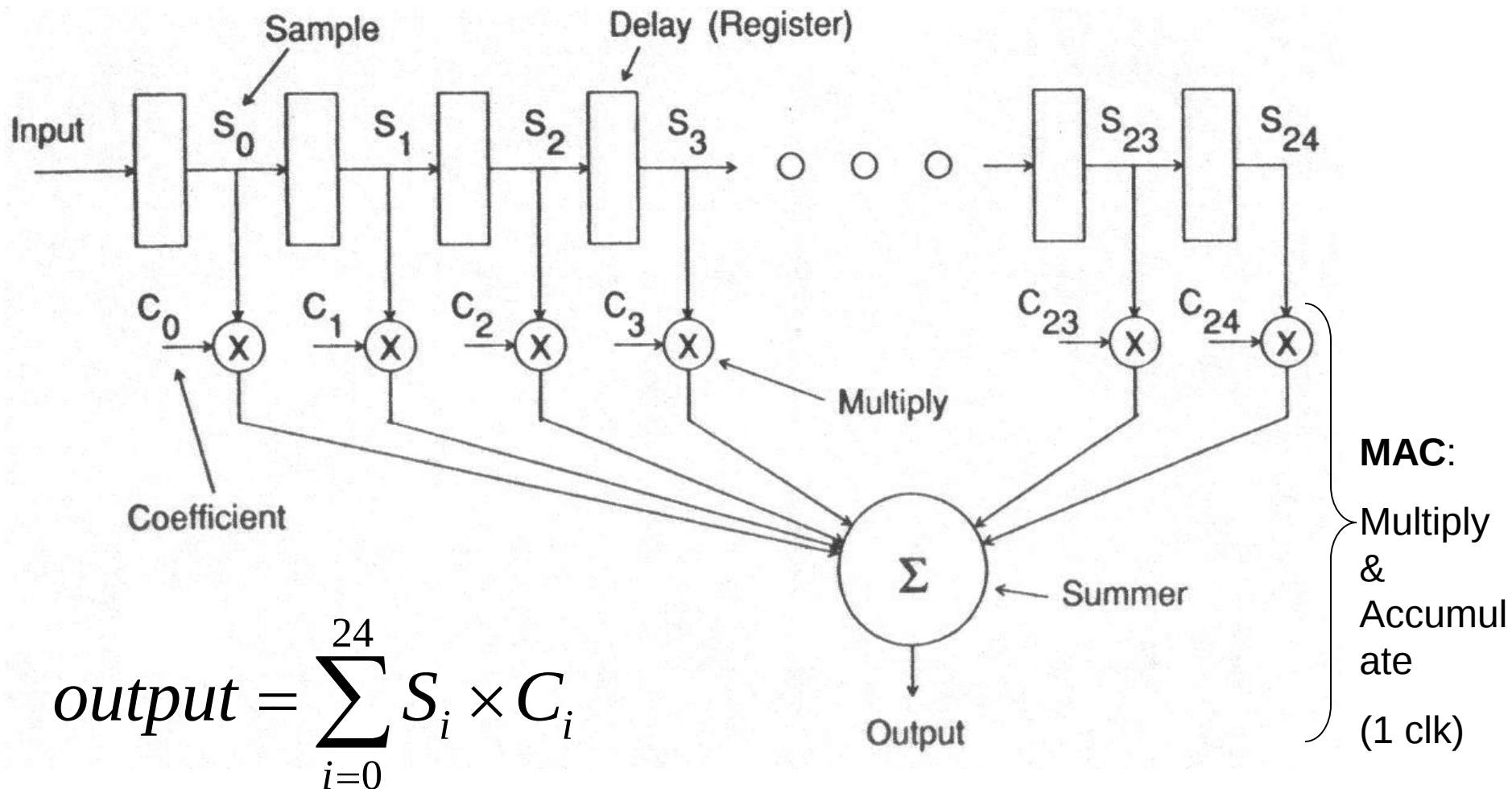

Példa: FIR szűrő felépítése


- **IMAC: (Multiplier/Accelerator):** a szorzást, és az összeadást egy órajel ciklusban képes elvégezni. Három regiszterből áll: két bemeneti (X és Y) és egy kimeneti regiszterből (P).
- **Együttható- memória (Coefficient memory):** C_MEM tárolja a C_i konstansok értékeit. Ez egy kisméretű PROM memória.
- **Együttható- memóriacímző regiszter: (C_ADDR)** egy számláló, amely a következő együtthatót azonosítja. 0-ról indul minden egyes iterációkor és az együtthatók címei egyesével inkrementálódnak.
- **Minta-memória (S_MEM):** az éppen aktuális és az azt megelőző 24 mintát tároljuk el. RAM, amely 32 értékből csak 25-t használ.
- **Minta- memóriacímző regiszter: (S_ADDR)** Ez egy számláló, amely az aktuális minta címét inicializálja, ezután pedig a (sorrendben) előző minta címére inkrementálódik (mutat)
- **Kezdő minta címregiszter (I_ADDR):** azonosítja az algoritmus kezdőpontját mindenegyres átmenetnél (akt. iteráció kezdőcíme mindig 1-el kevesebb lesz)
- **A/D konverter: (ADIN)** Minden iterációban ezen az egységen keresztül kapjuk az új adatot.
- **D/A konverter: (DAOUT)** A kimeneti regiszterből kapja az adatot, és analóg jellé alakítja, a további feldolgozás számára elfogadható formában.
- **Kimeneti regiszter: (OUT)** MAC-ből jövő értéket tárolja és a D/A konverternek továbbítja.

Példa: FIR szűrő blokk szintű felépítése

 

Koefficiens- és minta-adat tárolása

 - Mindkettő C_MEM, S_MEM is 32 elemű tárolók



Coefficients
stored in first
25 locations of
PROM
(0...24)

- Első betöltött minta után:



Samples start
at location 0
of RAM
(0-...)

First sample
stored at
location 0
(0th sample)

szimultán


Initial Sample
Address Register
decrements to
point to location 31

I_ADR--
(31-...)


dekrementálása

Koefficiens és adat tárolás (folyt)

- 33 betöltött minta után:

 

- 40 betöltött minta után:

 

FIR - RTL leírása

start: if (ADIN not ready) goto start

0 → C_ADR
I_ADR → S_ADR

ADIN → S_MEM[S_ADR]
I_ADR → I_ADR

S_MEM[S_ADR] → X
C_MEM[C_ADR] → Y
S_ADR + 1 → S_ADR
C_ADR + 1 → C_ADR

X × Y → P
S_MEM[S_ADR] → X
C_MEM[C_ADR] → Y
S_ADR + 1 → S_ADR
C_ADR + 1 → C_ADR

over:

P + X × Y → P
S_MEM[S_ADR] → X
C_MEM[C_ADR] → Y
S_ADR + 1 → S_ADR
C_ADR + 1 → C_ADR

if (not done) goto over

P → OUT

goto start

Check input data.

Clear coefficient address.
Load sample address.

Data to sample memory.
Decrement initial address.

Load sample to X reg.
Load coefficient to Y reg.
Increment sample address.
Increment coefficient address.

Load product register.
Load sample to X reg.
Load coefficient to Y reg.
Increment sample address.
Increment coefficient address.

Add product into P register.
Load sample to X reg.
Load coefficient to Y reg.
Increment sample address.
Increment coefficient address.

Repeat for all samples.

Work is done when C_ADDR is 25.

Update output value.

Start over.

Várakozik..., új adat
érkezéséig

Szimultán betöltés
és dekrementálás

Első minta (X) és
első koefficiens (Y)
betöltése a MAC
bemenetére

Szorzat (P)
számításával
egyidejűleg új
mintát (X) és új
koefficiens (Y)
töltünk be


Iterációs ciklus,
amíg „not Done”,
tehát nem érjük el
az utolsó mintát!

RTL leírásnak megfelelő „előzetes” állapotdiagram

Vezérlési szekció: adatátvitel nem azonnal, hanem véges idő alatt megy végbe!

Ezt a tervezőnek kezelnie kell tudni (előzetes diagramm).

 RTL leírásból képzett diagramnak lehetnek még üres állapotai is, azonban később az optimalizálás, véglegesítés során ezek kiesnek – egyszerűsödnek!



FIR szűrő


„részletes” adatút blokkdiagramja

Végleges adatút diagramm:

RTL leírás + előzetes diagramm alapján kapjuk!

Itt már a **vezérlő jelek** is fel vannak tüntetve!

 További tervezői feladatunk lesz ezeknek a vezérlő-jeleknek a megfelelő ütemben való generálása!





Vezérlő egység tervezése
egyszerű állapotgép (FSM)
segítségével – FIR szűrőhöz

Tervezői feladatok (FIR szűrő):



- Eddig rendelkezésre áll:
 - RTL leírás,
 - Előzetes és
 - részletes blokk diagram
- Most: a vezérlési rész tervezése következhet
 - 1.) Vezérlő jelek beállítása (assertion levels)
 - 2.) „Mapping” (hozzárendelés): a Moore modellt vesszük alapul, amelyhez a Véges Állapotú Automatát (FSM) próbáljuk illeszteni / hozzárendelni.

Példa: Állapot diagram

Gráf reprezentáció:

- (DFG: Adat-folyam gráf) és

- **CFG: Vezérlés-folyam gráf**

  


1.) FIR szűrő részletes FSM állapot diagrammja

SET-RESET FF-kal:

- Set S_ADR_LD (State0)
- Reset / Clear S_ADR_LD (State2)
- Reset ACC_L (State2)
- Set ACC_L (State4)


- Vezérlés folyam: State₀, ... ,State₆

 

 2.) „Mapping”: FIR szűrő vezérlőjének multiplexeres megvalósítása

- **Present State Reg:** aktuális állapotot tárolja
- **Next State Logic:** következő állapot kiválasztása a bemenetek, és a visszacsatolt állapotoktól függően (multiplexerek!)
- **Output Logic:** az aktuális állapot dekódolt formája kerül a kimenetekre (vezérlőjel generálás)

FIR szűrő vezérlőjének multiplexeres megvalósítása



FIR szűrő vezérlőjének multiplexeres megvalósítása

■ További két input signal

- DATA-H: A/D felől új feldolgozandó adat érkezett (flag)
- DONE-H: szükséges számú iteráció végrehajtott


Table 5.1. Next State Multiplexer Specifications.

	<i>MUX 2</i>	<i>MUX 1</i>	<i>MUX 0</i>
State 0	0	0	DATA-H
State 1	0	1	0
State 2	0	1	1
State 3	1	0	0
State 4	1	0	1
State 5	1	DONE-H	0
State 6	0	0	0


FIR szűrő részletes FSM állapot-diagram alapján kapjuk a táblázatot!

FSM vezérlőjelei


DATA-H

 








DONE-H

 

 FSM vezérlő egységének Next-State és Present-State logikája (blokk diagramm)



Present-State logikai áramkörörei

       




Szekvenciális vezérlő rendszerek – egyedi késleltetési módszer

Szekvenciális vezérlő rendszerek

- Ahelyett – mint azt az állapotgépnél (FSM) láthattuk – hogy egyetlen regiszter tömbben tárolnánk a rendszer állapotait, ebben az esetben *külön regisztereket* definiálunk egy egyszerű számítógép (egycímű gép) blokkdiagramját felhasználva.
- Regiszter-transzfer műveletek sora mutatja be ennek a *késleltetéses* vezérlő rendszernek a működését.

 Egyszerű számítógép (egycímű gép) részletes blokkdiagramja



Példa: 3
egyszerű utasítás

- ADD
- SUB
- AND

Példa: Egycímű gép vezérlési funkciója

- Mivel példaként három egyszerű két-operandusú utasítást (AND, ADD, SUB) akarunk végrehajtani egy egycímű gépen, ezért a második operandus értékét az ACC-ből kell betölteni!
- Ehhez az ALU néhány alapvető funkciója:

Késleltetések!

$$T_{\text{REG}} = 40\text{ns}$$

$$T_{\text{MEM}} = 200\text{ns}$$

ALU_FUN		OUT function
0	0	bitenkénti AND (A_In, B_In)
0	1	bitenkénti OR (A_In, B_In)
1	0	inverz NOT (B_In)
1	1	bináris ADD (A_In, B_In)

[40 ns]

[40 ns]

[40 ns]

[80 ns]


Három utasítás RTL leírása

Table 5.2. Register Transfers for Three Instructions.

Register Transfers for Example

<i>AND Instruction</i>	<i>ADD Instruction</i>	<i>SUBTRACT Instruction</i>
PC $\rightarrow$ MAR	PC $\rightarrow$ MAR	PC $\rightarrow$ MAR
M[MAR] $\rightarrow$ MBR	M[MAR] $\rightarrow$ MBR	M[MAR] $\rightarrow$ MBR
PC + 1 $\rightarrow$ PC	PC + 1 $\rightarrow$ PC	PC + 1 $\rightarrow$ PC
MBR $\rightarrow$ IR	MBR $\rightarrow$ IR	MBR $\rightarrow$ IR
MBR $\rightarrow$ MAR	MBR $\rightarrow$ MAR	MBR $\rightarrow$ MAR
M[MAR] $\rightarrow$ MBR	M[MAR] $\rightarrow$ MBR	M[MAR] $\rightarrow$ MBR
MBR $\bullet$ ACC $\rightarrow$ ACC	MBR + ACC $\rightarrow$ ACC	$\neg$ MBR $\rightarrow$ BUF $\left. \begin{array}{l} \neg \text{ MBR} \rightarrow \text{ BUF} \\ \text{ BUF} + \text{ ACC} + 1 \rightarrow \text{ ACC} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{2's} \\ \text{Comp} \end{array}$

 Három utasítás késleltetési folyamat ábrája (delay flowchart)



Utasítás Fetch:

PC $\rightarrow$ MAR




M[MAR] $\rightarrow$ MBR

PC + 1 $\rightarrow$ PC

MBR $\rightarrow$ IR


Mindhárom
esetben
ugyanaz.

(folyt.)

   


2's
Complement

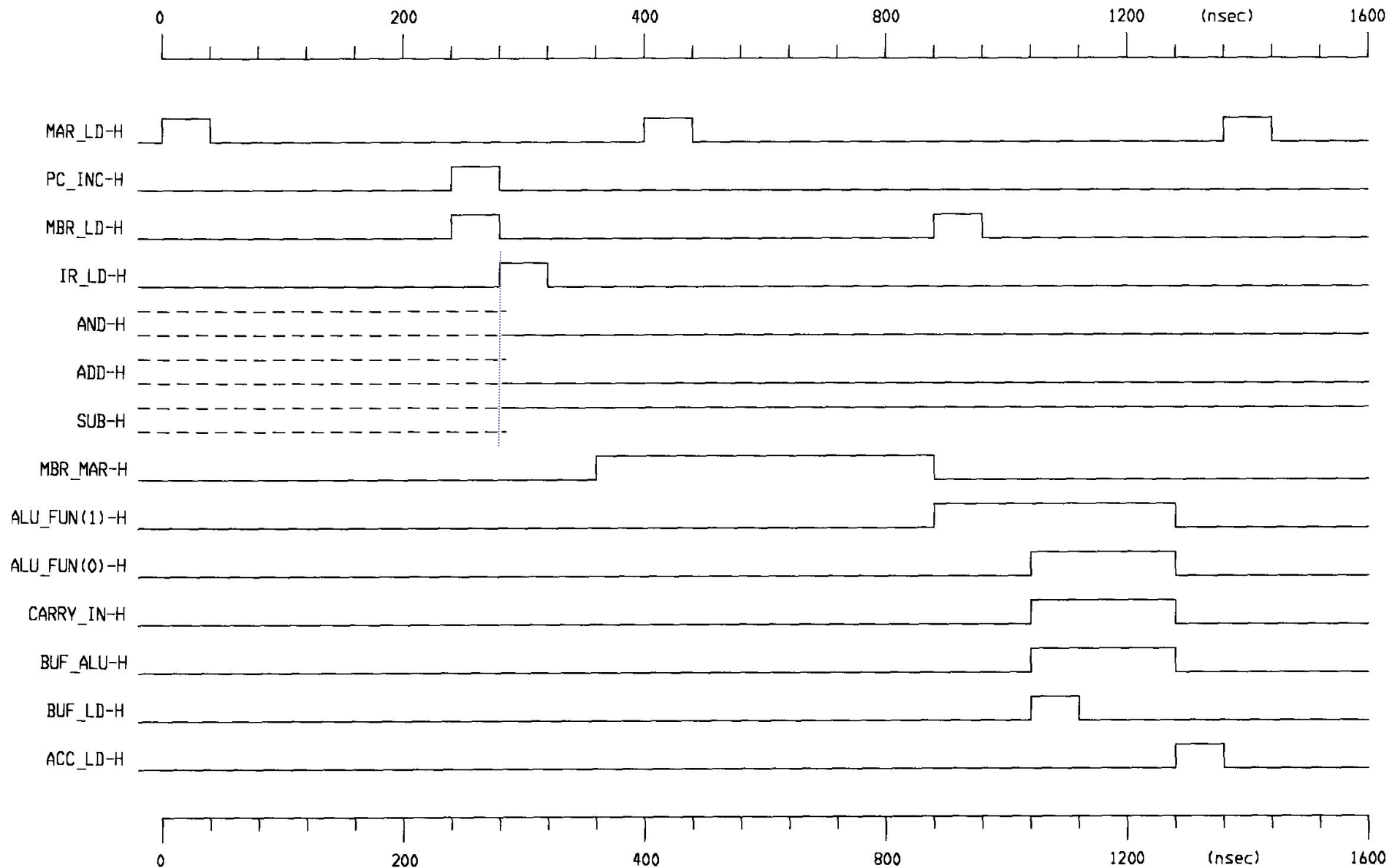PI: SUB művelethez tartozó időzítési diagram



 Egyszerű számítógép vezérléséhez szükséges késleltető elemek






Szekvenciális vezérlő rendszerek tervezése Shift-regiszteres időzítővel

Vezérlő Shift-regiszteres időzítővel

- Ez a megvalósítás az egyedi késleltetési módszerhez nagyban hasonlít, ugyanis:
 - *Adatút-diagrammot* használunk a vezérlőjelek azonosítására,
 - *Folyamat-diagrammot* a regiszter-transzferek (RTL) ábrázolására, míg
 - *Idő-diagrammot* a vezérlőjelek kölcsönhatásának leírására.
- Három 8-bites Shift-regiszter segítségével generálja az impulzusokat (közvetve a vezérlő jeleket is).

 Sorrendi vezérlő egységek megvalósítása Shift-regiszterekkel



Vezérlő impulzusok


1. módszer: Nem-átlapoló impulzusok

- Inicializáláskor a kívánt impulzus előállítását a START_PULSE_L beállításával érhetjük el, amelyet a teljes folyamat végéig „L” alacsony-aktív szinten tartunk. A következő órajelciklusban a PULSE_0-H jel állítódik be magas jelszintre *rövid 40 ns-os impulzus* ideig.
- A STOP_PULSE-L vezérlőjelet a PULSE_0-H jel negálásával kapjuk meg (abban az esetben, ha egy ciklus, azaz 40ns ideig tart). Az órajel minden egyes felfutó élére shiftelődik az impulzus. Ekkor nem lapolódnak át, mivel egymás utáni 40ns -os részekből állnak össze, és a megfelelő PULSE_XX kimeneti vezérlőjelek OR kapcsolatából képződnek.

 2. módszer: Átlapoló impulzusok


- Bizonyos esetekben azonban nem kívánt impulzushibák ún. tüskék (glitch) keletkezhetnek (pl. ha az egyik jel alacsony szinten marad, a másik viszont magas jelszintre vált). Ezeket a nem megfelelő jelváltásokat vagy SET-RESET flip-flopok használatával kűszöbölhetjük ki, vagy pedig alkalmazni kell az átlapoló impulzusok technikáját.
- Ezt az idődiagramot a jobboldali ábra mutatja. Két egység *hosszú impulzusokat* (80ns) egyszerűen létrehozhatunk a PULSE_1-H jel és az invertált STOP_PULSE-L jel OR kapcsolatával (a bal oldali ábra jeleiből!). Az így kapott impulzus mentes lesz a hibáktól, és kikűszöbölhetők a házárdjelenségek.

„Nem-átlapoló” és „átlapoló” impulzusok bemutatása idődiagramon



Impulzushibák, tüskék lehetségesek

Nemátlapoló rövid impulzusok (40ns)

 

Átlapoló hosszú impulzusok (80ns)



Mikrokódos vezérlők – reguláris vezérlési struktúrák


Ismétlés: Vezérlő egységek

- Általánosságban: a vezérlő egység feladata a memóriában lévő gépi kódú program utasításainak
 - értelmezése (decode),
 - részműveletekre bontása,
 - és ezek alapján az egyes funkcionális egységek vezérlése (a **vezérlőjelek megfelelő sorrendben történő előállítása**).

Klasszikus vagy reguláris módszer

- Eddig a „klasszikus”, késleltetéses módszereket tárgyaltuk (multiplexeres és shift-regiszteres példákkal). A rendszer tervezésekor, miután a feladat elvégzéséhez szükséges vezérlőjeleket definiáltuk, meg kell határozni a kiválasztásuk sorrendjét, és egyéb specifikus információkat (rendszer ismeret, tervezési technikák, viselkedési leírások - VHDL)
- Wilkes (1951): A komplex vezérlési folyamatokat „**reguláris módszerrel**” lehet egyszerűsíteni: nevezetesen **gyors memória elemeket** kell használni az utasítássorozatok tárolásánál. Állapotgépekkel (FSM) modellezik a vezérlő egység működését, és ezt a modellt transzformálják át mikrokódot használva. Az adatútvonal vezérlési pontjait memóriából (ROM) kiolvasott *vertikális- vagy horizontális-mikrokódú utasításokkal állítják be!*

FSM megvalósítása Memóriával

 


- 1.rész: szabályozza az eszköz működését a megfelelő állapotok sorrendjében
- 2.rész: szabályozza az adatfolyamot a megfelelő *vezérlőjelek beállításával* (assertion) az adatúton (vezérlési pontokon)

FSM megvalósítása Memóriával (folyt)

- **Address Selection:** (mint új elem) a következő utasítás (*Next State*), és beállítani kívánt vezérlőjel (*control signal assertion*) címére mutat a memóriában.
- A memória címet (**memory address**-t) külső bemenő jelek és a present state határozzák meg együttesen. E cím segítségével megkapjuk az adott vezérlő információ pontos helyét a memóriában, ill. ez az információ, mint új állapot betöltődik a vezérlőjel regiszterbe (*Control Signal Register*).
- **Next-State** kiválasztásához szükséges logikai memória méretét az aktuális állapotok száma, az állapotdiagram komplexitása, és a bemenetek száma határozza meg.
- **Control Signal** generálásához szükséges logikai memória méretét a bemenetek száma, a függvény (vezérlő jel) komplexitása, és a vezérlőjelek száma határozza meg.

Általános Mikrokódos vezérlő

 

Általános Mikrokódos vezérlő felépítése

- **Micro Instruction Register:** a „Present State” (aktuális állapot) regisztert + a Control Signal regisztert egybeolvasztja (az adatút vezérlővonalainak beállítása / kiválasztása). Mikroutasítások sorrendjében generálódik a vezérlőjel!
- **Microcode Memory:** a Control Signal Assertion Logic vezérlőjel generálás/beállítás + „Next-State” kiválasztása (mikroprogram eltárolása) összevonása
- **Microcode Address Generator:** a vezérlő jelet az aktuális mikroutasítások lépéseiként sorban generálja, de címkiválasztási folyamat komplex. **Sebesség a komplexitás rovására változhat!** (komplexebb vezérlési funkciót alacsonyabb sebességgel képes csak generálni). A következő cím kiválasztása még az aktuálisan futó mikroutasítás végrehajtása alatt végbemegy! Számlálóként működik: egyik címről a másik címre inkrementálódik (mivel a mikroutasításokat tekintve szekvenciális rendszerről van szó). Kezdetben resetelni kell.


Általános Mikrokódos vezérlők tulajdonságai

- Egy gépi ciklus alatt egy **mikroprogram** fut le (amely mikroutasítások sorozatából áll). A műveleti kód a végrehajtandó mikroprogramot jelöli ki. A mikrokódú memória általában csak olvasható ROM, ha írható is, akkor dinamikus mikroprogramozásról beszélünk.
- Ha a mikroprogram utasításai szigorúan *szekvenciálisan* futnak le, akkor a címüket egy egyszerű számláló inkrementálásával megkaphatjuk. Memóriából érkező bitek egyik része a következő *cím kiválasztását* (Sequence Information), míg a fennmaradó bitek az *adatáramlást* biztosítják.
- Lassabb, mint a huzalozott vezérlő egységek, hiszen itt a memória elérési idejével is számolni kell (nem csak a visszacsatolt aktuális állapot késleltetésével.)

1.) Horizontális mikrokódos vezérlő

- Mindenegyres vezérlőjelhez saját vonalat rendelünk, ezáltal horizontálisan megnő a mikro-utasításregiszter kimeneteinek száma, (**horizontálisan** megnő a mikrokód). Minél több funkciót valósítunk meg a vezérlőjelekkel, annál **szélesebb** lesz a mikrokód.
- Ennek köszönhetően ez a **leggyorsabb** mikrokódos technika, mivel minden bit független egymástól ill. egy mikrokóddal többszörös (konkurens) utasítás is megadható. Pl: a megfelelő regisztereket (memória, ACC) egyszerre, egyidőben tudjuk az órajellel aktiválni, ezáltal egy órajelciklus alatt az információ mindkét irányba átvihető. Növekszik a sebesség, mivel nincs szükség a vezérlőjelek dekódolását végző dekódoló logikára. Így minimálisra csökken a műveletek ciklusideje.
- Azonban nagyobb az **erőforrás** szükséglete, **fogyasztása**.


Horizontális mikrokódos vezérlő

 

 2.) Vertikális mikrokódos vezérlő

- Nem a sebességen van a hangsúly, hanem hogy **takarékoskodjon** az erőforrásokkal (fogyasztás, mikrokódban a bitek számával), ezért is **lassabb**.
- Egyszerre csak a szükséges (korlátozott számú) biteket kezeljük, egymástól nem teljesen függetlenül, mivel közülük egyszerre csak az egyiket állítjuk be. A jeleket ezután **dekódolni** kell (a dekódolás több időt vesz igénybe). A kiválasztott biteket megpróbáljuk minimális számú vonalon keresztül továbbítani.
- A műveletek párhuzamos (konkurens) végrehajtása korlátozott. Dekódolás: N bites buszt, $\log_2(N)$ számú bittel próbálunk dekódolni. Több mikroutasítás szükségeltetik $\Rightarrow$ így a mikrokódú memóriát „**vertikálisan**” meg kell növelni.

NOTE: CON_LINES ARE MULTIPLY USED:
A_ADR(3:0)-H = CON_LINES(7:4)-H
B_ADR(3:0)-H = CON_LINES(3:0)-H
CONST(7:0)-H = CON_LINES(7:0)-H
CRY_SEL(1:0)-H = CON_LINES(9:8)-H






Programozható logikai eszközök (PLD)

Állapotgép FSM tervezés tulajdonságai

 
- Két kombinációs logikai hálózatból és egy regiszterből áll
- Tervezés során az állapot-átmeneteket vesszük figyelembe, **DE**
- Hibavalószínűség nagy,
- Szimulációs eszközök (Tools) hiánya,
- Hibák lehetségesek a prototípus fejlesztése során is,
- Könnyen konfigurálható / flexibilis eszközök szükségesek
→ mindezek használunk programozható alkatrészeket



Field Programmable Logic Sequencer (FPLS) – Logikai sorrendvezérlő

- Egy vezérlő egység Next-State logikai blokkjának megvalósítása a tervező, gyártó feladata. Általában változó logikát használnak a függvények megvalósításánál.
- A felhasználó által programozható logikai sorrendvezérlő (**Field Programmable Logic Sequencer**) programozható alkatrészekből építhető fel, amelyek a következőkben részletesen ismertetésre kerülnek.

 Field Programmable Logic Sequencer (FPLS) – Logikai sorrendvezérlő




Működése:

- Normál (D-FF),
- Debug (Shift Reg.)

A logikai sorrendvezérlőnek 16 külső bemeneti vonala van, 1 RESET és 1 kimenet-engedélyező vonala, ill. 8 kimeneti vonala. A regiszterek egy-egy állapotot tárolnak, amelyek az órajel hatására a kimenetre íródnak, vagy a 6 belső, *visszacsatoló* vonalon keresztül visszacsatolódnak. A Next-State ill. a kimeneti szintek meghatározásánál programozható AND/OR tömböket használnak.

 Felhasználó által definiált logikai implementációk:




Programozható logikai eszközök (PLD-k) két fő típusa:

 - 1.) Makrocellás PLD-k: (Programmable Logic Devices):
 - PLA
 - PAL
 - PROM
 - EPLD, CPLD
- 2.) FPGA (Field Programmable Gate Array):
Programozható Gate Array áramkörök
 - **XILINX** (Spartan, Virtex)
 - Altera,
 - Actel (főleg úrkutatásban alkalmazott) sorozatok


Complex Programmable Logic Device (CPLD)

- Logikai Blokk-ban
 - PAL / PLA
 - Regiszterek
- I/O Blokkok
- Programozható összeköttetések (Interconnect)
 - Teljes (Full-crossbar), vagy
 - Részleges összeköttetés hálózat




Programmable Logic Array (PLA)

 - Mindkét része (AND, OR) programozható
- Bármely kombinációja az AND / OR-nak előállítható
- Mintermek OR kapcsolata (DNF)
- Programozható kapcsolók a horizontális/ vertikális vonalak metszésében
- Q_n Kimeneteken D tárolók! (v.csat. a bemenetekre)




Programmable AND Logic (PAL)

 - Egy programozható rész - AND / míg az OR fix
- Véges kombinációja áll elő az AND / OR kapcsolatoknak
- Metszéspontokban kevesebb kapcsoló szükséges
- Gyorsabb, mint a PLA
- Q_n kimeneteken D tárolók (visszacsatolódhatnak a bemenetekre)



Programmable Read Only Memory (PROM)

 - Egy programozható rész - OR / míg az AND fix
- Véges kombinációja áll elő az AND / OR kapcsolatoknak
- Metszéspontokban kevesebb kapcsoló szükséges
- Gyorsabb, mint a PLA
- Q_n kimeneteken D tárolók! (visszacsatolódhatnak a bemenetekre)





Hogyan programozhatók a VSLI alkatrészek?

Programozási technikák


Programozási technikák

- a.) SRAM
- b.) MUX
- c.) Antifuse
- d.) Floating Gate
- e.) EPROM/EEPROM/Flash (Lattice)

a.) SRAM cellás

■ Tulajdonságai:


- végtelen sokszor újraprogramozható (statikus RAM)
- táp kikapcsolása után az SRAM elveszti tartalmát
- bekapcsoláskor (inicializáláskor) a programot be kell tölteni, fel kell programozni
- az SRAM cellára egy áteresztő tranzisztor van csatolva. A tranzisztor vagy kinyit (vezet), vagy lezár. Az SRAM értéke, ami egy bitet tárol ('0' vagy '1') letölthető. Összeköttetéseket, vagy MUX-ok állását is eltárolja.
- 1 bit tárolása az SRAM-ban (min. 6 tranzisztorból áll)
- sok tranzisztor (standard CMOS), nagy méret, nagy disszipáció
- nem kell frissíteni az SRAM-ot
- nagy 0.5-2 k Ω átmeneti ellenállás
- nagy 10-20 fentoF parazita kapacitás

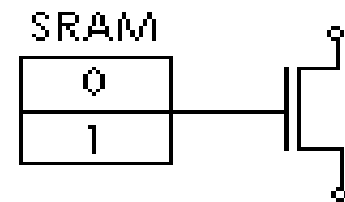

b.) MUX - multiplexeres

- Tulajdonságai:

 - az SRAM-ban tárolt '0' vagy '1' értéket használunk a Multiplexer bemeneti vonalának kiválasztásához. (Működése hasonló az SRAM cellához.) /Bemenetek közül választ a selektáló SRAM-beli érték segítségével és a kimenettel köti össze./





c.) Antifuse

A tranzisztor Gate-jét amorf kristályos Si alkotja, amelyet relatíve nagy feszültség (kb 20-30V) hatására átkristályosítunk, így vezetővé válik véglegesen. PI. Texas Instruments alkalmazza ezt a technológiát.

Tulajdonságai:

  - az „átégetés” irreverzibilis folyamat, nem lehet újraprogramozni
- csak egyetlen egyszer programozható
- kis méreten megvalósítható, kis disszipáció
- kis átmeneti ellenállás 300 Ω
- kis parazita kapacitás 1.1-1.3 fentoF
- előállításához sok maszkréteg szükséges, drága technológiát igényel
- Típusai
 - ☐ ONO (Oxid-Nitrid-Oxid)
 - ☐ Amorf Si





d.) Floating gate

Két-gates tranzisztort használunk, amelynek középső gate-je a lebegő gate. A másik gate fix. INTEL alkalmazza. Programozható összeköttetéseknel, csomópontokban használatos.

■ Tulajdonságai:

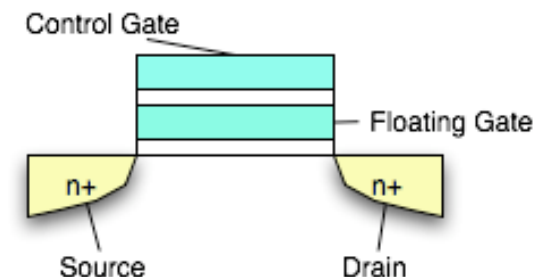 - programozása: töltéseket viszünk fel a lebegő Gate-re, kinyit a tranzisztort
- írás: nagy feszültség hatására töltést viszünk fel a lebegő Gate-re
- többször törölhető (kis ablakon keresztül UV fénnel)
- kikapcsoláskor is megőrzi tartalmát (non-volatile, akár 99 évig), töltések nem sülnek ki
- nagy 2-4 k Ω átmeneti ellenállás
- nagy 10-20 fentoF parazita kapacitás



e.) EPROM / EEPROM / Flash

■ Tulajdonságai


- ☐ „**Floating-gate**” technológiát alkalmazza!
- ☐ 10000x szer programozható
- ☐ Megőrzi tartalmát (Non-volatile)
- ☐ UV-fénnyel törölhető (EPROM)
- ☐ Elektromosan törölhető (EEPROM / Flash)
- ☐ Nagy felület
- ☐ Nagy parazita ellenállás
- ☐ Nagy parazita kapacitás
- ☐ További CMOS gyártási lépések (sok maszk réteg) szükségesek - drága



FPGA (Field Programmable Gate Array) architektúrák

Field Programmable Gate Array (FPGA)

 - Konfigurálható Logikai Blokk (CLB)
 - Look-up table (LUT)
 - Regiszter
 - Logikai áramkörök
 - Összeadók (Adder)
 - Szorzók (Multiplier)
 - Memóriák (Memory)
 - Microprocessor
- Input/Output Block (IOB)
- Programozható összeköttetés hálózat



Xilinx FPGA családok


■ Nagy teljesítmény

- Virtex (1998)
 - 50K-1M gates, 0.22μm
- Virtex-E/EM (1999)
 - 50K-4M gates, 0.18μm
- Virtex-II (1999)
 - 40K-8M gates, 0.15μm
- Virtex-II Pro/X (2002)
 - 50K-10M gates, 0.13μm
- Virtex-4 (2004)
 - 50K-10M gates, 90nm
- Virtex-5 (2006)
 - 65nm

■ Alacsony költség


- Spartan-II (2000)
 - 15K-200K gates, 0.22μm
- Spartan-IIE (2001)
 - 50K-600K gates, 0.18μm
- Spartan-3 (2003)
 - 50K-5M gates, 90nm

Virtex architektúra

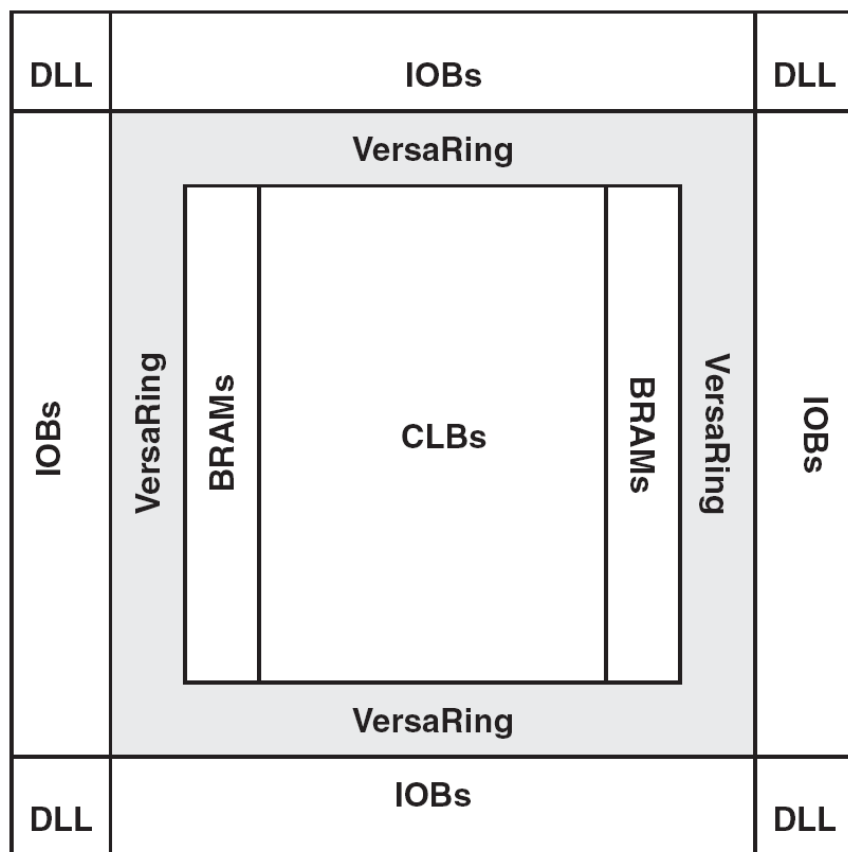


- CLB: Konfigurálható Logikai Blokk
- BRAM: Blokk SelectRAM
 - szinkron dual-portos 4096-bit RAM
- DLL: Delay-Locked Loop
 - Órajel menedzselési funkciók
 - Órajel osztás/ szorzás 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 8, vagy 16
 - Fázis tolás: 0°, 90°, 180°, 270°
- IOB: Input/Output Blokk
 - 13 különböző I/O szabványt támogat (pl: LVDS)

Virtex - (IOB) Input/Output Blokk

 


 Virtex (CLB) Konfigurálható Logikai Blokk



Virtex: Slice - szelet

 FPGA-k esetében egy alapvető mérőszám a „slice” – szelet.



■ Look-Up Table

- 4-bemenetű LUT
- 16 x 1-bit szinkron RAM
- 16-bit shift regiszter

■ Tároló elemek

- Él-vezérelt D-típusú flip-flopok


■ További Logikai áramkörök

- F5 multiplexer
 - bármely 5-bemenetű függvény
 - 4:1 multiplexer
- F6 multiplexer
 - bármely 6-bemenetű függvény
 - 8:1 multiplexer

■ Aritmetikai Logikai Egység

- Dedikált carry logika
- Dedikált AND kapuk

Virtex Duál-portos Blokk SelectRAM

 


- Minkét portját (A, B) külön címezhetjük (RW)
- Független adatbusz szélesség definiálható:
 - Bus-szélesség konverzió

Table 4: Block SelectRAM Port Aspect Ratios

Width	Depth	ADDR Bus	Data Bus
1	4096	ADDR<11:0>	DATA<0>
2	2048	ADDR<10:0>	DATA<1:0>
4	1024	ADDR<9:0>	DATA<3:0>
8	512	ADDR<8:0>	DATA<7:0>
16	256	ADDR<7:0>	DATA<15:0>

Virtex-II architektúra

 

Dedikált blokkok:

- Blokk SelectRAM
 - 18Kb dual-port RAM
- Multiplier (szorzó)
 - 18x18-bit szorzó
- DCM (Digital Clock Manager)
 - Órajel ütemezés
 - Frekvencia szintézis
 - Fázis tolás stb.

