

1. Adja meg a RISC processzor jellemző tulajdonságait és adjon meg egy példát.

- Reduced Instruction Set Computer (Csökkentett utasításkészletű számítógép)
- csak a kívánt alkalmazásra jellemző utasítástípusokat tartalmaz
- minimális utasításkészlet és címezési mód, gyors hardware, optimalizált software
- szubrutinok és hosszabb utasítássorozatok
- azonos hosszúságú utasításformátum
- huzalozott utasításdekódolás miatt kombinációs logika
- egyszeres ciklusvégrehajtás: 1 utasítás / 1 ciklus
- LOAD/STORE memóriaszervezés: töröl és tárol
- pipeline technika – utasításfeldolgozás párhuzamosítása

PÉLDA: Motorola 88000, Alpha, SPARC, PIC, DSPR sorozatok, IBM PowerPC stb.

2. Tekintsük a következő paraméterekkel adott 15 bites 2-es komplementes fixpontos rendszert: $p=7$.

a. Mekkora a legkisebb pozitív ábrázolható szám?

$$0000000,0000001_B = 2^{-7} = 0.0078125_D$$

b. Mekkora a legnagyobb ábrázolható szám?

$$01111111,1111111_B = 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3} + 2^{-4} + 2^{-5} + 2^{-6} + 2^{-7} = 127,99 \approx 128_D$$

c. Mekkora a legnegatívabb szám?


$$10000000,0000000_B = -128_D$$

d. Mekkora az Δr (differencia)?

$$\Delta r = 2^{-P} = 2^{-7} = 0.0078125$$

 3. Adja meg egy 7 bites sorosan írható párhuzamosan olvasható shiftregiszter kapcsolását D tárolók felhasználásával.

D tároló: egy bemenete van (D), két kimenetel: Q és nem-Q. Szükséges még CLR, CLK és Enable.



4. Adja meg a lebegőpontos kivonó blokkdiagramját, az egyes blokkok funkcióival együtt!

$$A = M_B \times r^{E_B} - M_C \times r^{E_C} = (M_B \times r^{|E_B - E_C|} - M_C) \times r^{E_C}$$

Exponent B, C: B és C exponense, kitevője


Mantissa B, C: B és C alapja, mantissája

Exponent compare: a magasabb kitevőt választja


Select/Select Align: mantissa igazítása

ALU: elvégzi a művelet

 Post Normalization és Exponent Adjust: eredmény normalizálása



 5. Rajzolja fel a kétcímű számítógép blokkdiagramját! Definiálja az egyes blokkok funkcióját is!



T1, T2: regiszterek
 ALU: Aritmetikai Logikai Egység. Matematikai és logikai műveleteket hajt végre
 Driver: Meghajtó program
 IR: Utasításregiszter. A lehívott utasítást tárolja a dekódolás idejére.

Length: utasítás hossza. Ezzel szükséges megnövelni a PC-t.

PC: Program Counter. Utasítás számláló regiszter. A soron következő utasítás memóriabeli címét tartalmazza.


MAR: Memory Address Register. Memóriába/ból áramló információ címe.

MBR: Memory Buffer Register. Memóriába/ból áramló információ tárolása.

A regiszteres kétcímű számítógépgép kiegészül: Regiszter Bank és Regiszter Select.

 6. Adja meg a 16*16 bites iteratív szorzóalgoritmus folyamatábráját és ennek áramköri megvalósítását, továbbá az algoritmus végrehajtási idejét!
- a. folyamatábra

A Shift and Add egy hagyományos iteratív szorzási módszer, hasonlít a decimális papíron történő szorzáshoz. Gondolom ide ez egy elfogadott példa lehet, így ennek a folyamatábrája itt van:





- b. áramköri megvalósítás – még rajzolom
- c. Algoritmus végrehajtási ideje:

$$T_{mult} = T_{setup} + N * T_{iter}, \text{ ahol } T_{iter} = T_{and} + T_{sum} + T_{reg}$$

7. Adja meg egy egybites Full Subtractor (FS) igazságtáblázatát, Karnough tábláit, kapusintű kapcsolási rajzát, továbbá a 6-bites RCA (Ripple Carry Adder) kapcsolási rajzát és számítási időszükségletét!


X_i	Y_i	B_{in}	F_i	B_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

  


$F_i = X_i \text{ XOR } Y_i \text{ XOR } B_{in}$ felírható úgy is, hogy:

$$F_i = X_i'Y_i'B_{in} + X_i'Y_iB_{in}' + X_iY_i'B_{in}' + X_iY_iB_{in} \quad (Y_i' = Y_i \text{ negált})$$


Bout kapcsolási rajz:

 

Fi kapcsolási rajz:

 

 6 bites RCA rajza és számítási időszükséglete:



$$T_{(RCA)} = N * T_{(FA)} = N * (2G). \text{ Ha RCA 6 bites, akkor } N = 6, \text{ azaz}$$

$$T_{(RCA)} = 12 G$$

8. Adja meg a magas-szintű szintézis (HLS) elméleti alaptételét!

- Turing gép (Turing-Machine, hardver)
- μ -rekurzív függvények (algoritmus)
- környezetfüggetlen nyelvtan (programozási nyelvek)

A Turing-Church tézis kimondja, hogy minden formalizálható probléma, amely megoldható valamilyen algoritmussal megoldható Turing géppel vagy valamilyen vele ekvivalens absztrakt modellel pl: környezet független nyelvtannal is. Tehát létezik olyan transzformáció, amely egy magas szintű nyelven leírt algoritmust áramköri leírássá alakít át.

[LINK](#)

9. Adott: memória hozzáférés ideje 20ns, regiszterből regiszterbe másolás 4ns, kivonás 6s. Adja meg a $ADD2 *X, *Y$ RTL leírását és időszükségletét! (Decode idejét 0-nak tekintjük.)

Fetch

4ns: $PC \rightarrow MAR$

20ns: $M[MAR] \rightarrow MBR$

4ns: $PC + I_len \rightarrow PC$

4ns: $MBR \rightarrow IR$

12 + 20 = 32ns

Execute

4ns: $PC \rightarrow MAR$

4ns: $PC + XA_len \rightarrow PC$

20ns: $M[MAR] \rightarrow MBR$

4ns: $MBR \rightarrow MAR$

20ns: $M[MAR] \rightarrow MBR$

4ns: $MBR \rightarrow MAR$

20ns: $M[MAR] \rightarrow MBR$

4ns: $MBR \rightarrow T1$

4ns: $PC \rightarrow MAR$

4ns: $PC + YA_len \rightarrow PC$

20ns: $M[MAR] \rightarrow MBR$

4ns: $MBR \rightarrow MAR$

20ns: $M[MAR] \rightarrow MBR$

4ns: $MBR \rightarrow MAR$

20ns: $M[MAR] \rightarrow MBR$

4ns: $MBR \rightarrow T2$

6ns: $T1 - T2$ 4ns: $\rightarrow MBR$

20ns: $MBR \rightarrow M[MAR]$

44 + 140 + 6 = 190ns


32ns + 190ns = 222ns

10. Adja meg az alábbi VHDL szubrutin CFG (vezérlésfolyam) gráfját:

```

TemlAddr : process (clk,state)
begin
  if state = Waiting then
    TemplAddrReg <= 0;
  else
    if clk'event and clk = '1' then
      if ce = '1' then
        TemplAddrReg <= TemplAddrRegNext;
      else
        TemplAddrReg <= TemplAddrReg;
      end if;
    end if;
  end if;
end process;

```

 

11. Adja meg a szekvenciális hálózatok leírási módjait.

Igazságtábla, algebrai kifejezések, elvi logikai vázlat, állapottábla, állapotgráf stb.